МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Прикладной Математики (ПМ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 3
по дисциплине
«Архитектура вычислительных машин и систем»

Выполнил студент группы ИКБО-41-25 Мирзоян А.О.

Принял преподаватель _____

Москва 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить устройство учебного операционного устройства (ОУ) центрального процессора: назначение регистров PC, IR, AC, MAR, MDR, InpR, OutR, работу арифметико-логического устройства и системы флагов, управление потоками данных с помощью мультиплексоров и дешифратора. Научиться записывать 18-разрядное управляющее слово ОУ для заданной микрооперации и проверить его на модели ОУ в Logisim.

ЗАДАНИЕ

Вариант 14. Записать управляющее слово учебного ОУ (табл. 3.2) для микрооперации

$$MDR \leftarrow IR \oplus AC$$

и продемонстрировать её выполнение.

ХОД РАБОТЫ

1 Смысл микрооперации

Микрооперация MDR ← IR ⊕ AC означает: содержимое регистра команд IR и аккумулятора AC подаётся на входы АЛУ, над ними выполняется побитовое исключающее ИЛИ, результат по S-шине записывается в регистр данных памяти MDR. Значения IR и AC при этом не меняются, обращения к памяти нет. Для формирования управляющего слова нужно определить пять полей (табл. 3.2): MS(A), MS(B), ALU, DC, MS(M) и WR.

2 Коды источников и приёмников

По схеме учебного ОУ (рис. 3.4 пособия) выходы регистров подключены к информационным входам мультиплексоров MS A и MS B, а выходы дешифратора DC — к входам разрешения записи регистров. Коды, снятые со схемы, сведены в табл. 1. Эти же коды используются в табл. 4.7 пособия (например, MAR ← PC: MS(A) = 000, DC = 1100; IR ← MDR: MS(A)

= 100, DC = 1101) и в примере табл. 3.3 (MAR ← … : DC = 1100), поэтому они согласованы между собой.

Таблица 1 – Коды входов мультиплексоров MS A / MS B и выходов дешифратора DC (рис. 3.4)

Код	**Вход MS A / MS B**	**Выход DC (запись в регистр)**
000	PC	— (не используется)
001	AC	OutR
010	IR	InpR
011	MAR	MDR
100	MDR	MAR
101	InpR	IR
110	OutR	AC
111	Ввод	PC

Замечание: в текстовом примере п. 3.4 для IR и AC названы коды 101 и 110 — это номера выходов дешифратора DC, через которые эти регистры записываются. Для мультиплексоров по рис. 3.4 и табл. 4.7 IR имеет код 010, AC — 001; ими и пользуемся.

Для варианта 14: операнд A — IR, MS(A) = 010; операнд B — AC, MS(B) = 001; приёмник — MDR, DC: E = 1, x2 x1 x0 = 011.

3 Код операции АЛУ

Поле ALU состоит из битов F M S2 S1 S0 C (табл. 3.1). По описанию входов АЛУ: F = 0 — «арифметика и стандартные логические операции», M = 0 — обычные операции над регистрами A/B, S2 S1 S0 — код операции внутри группы, C — входной перенос. Первые строки табл. 3.1 при F = 0, M = 0 идут в порядке возрастания кода: при S2 = 0 — восемь арифметических операций (S1 S0 C), что подтверждается примером табл. 3.3, где «Сумма» A + B имеет код 000010; при S2 = 1 — четыре логические операции в порядке табл. 3.1 ($\vee$, $\oplus$, $\wedge$, инверсия A), бит C на них не влияет. Получаемые коды приведены в табл. 2.

Таблица 2 – Коды микроопераций АЛУ группы F = 0 (табл. 3.1)

F M S2 S1 S0 C	**Микрооперация**	**Наименование**
0 0 0 0 0 0	A	Передача A
0 0 0 0 0 1	A + 1	Инкремент A
0 0 0 0 1 0	A + B	Сумма
0 0 0 0 1 1	A + B + 1	Сумма с переносом

0 0 0 1 0 0	A − B − 1	Разность с заёмом
0 0 0 1 0 1	A − B	Разность
0 0 0 1 1 0	A − 1	Декремент A
0 0 0 1 1 1	A	Передача A (альтерн.)
0 0 1 0 0 x	A ∨ B	Логическое ИЛИ
0 0 1 0 1 x	**A ⊕ B**	**Исключающее ИЛИ**
0 0 1 1 0 x	A ∧ B	Логическое И
0 0 1 1 1 x	¬A	Инверсия A

Для исключающего ИЛИ: ALU = 0 0 1 0 1 x; неопределённый бит C в записи слова принимаем равным 0.

4 Поля MS(M) и WR

Мультиплексор MS(M) выбирает, что записывается в MDR: 0 — результат АЛУ с S-шины, 1 — данные из ОЗУ. Здесь в MDR пишется результат АЛУ, поэтому MS(M) = 0. Запись в память не выполняется: WR = 0 (в примере пособия это поле может оставаться x).

5 Управляющее слово

Таблица 3 – Машинное слово ОУ для микрооперации MDR ← IR ⊕ AC (поля: MS A — a2 a1 a0, MS B — a2 a1 a0, ALU — F M S2 S1 S0 C, DC — E x2 x1 x0, MS M — a0, WR — wr)

a2	a1	a0	a2	a1	a0	F	M	S2	S1	S0	C	E	x2	x1	x0	a0	wr
0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0

Итоговое слово: 010 | 001 | 001010 | 1011 | 0 | 0, то есть 010001001010101100_2 = $112AC_{16}$. Таблица также приведена в файле `pr03/Практика_3_вариант_14.xlsx`.

6 Проверка на модели ОУ в Logisim

Для проверки по схеме рис. 3.4 собрана модель учебного ОУ в Logisim (`pr03/src/logisim/pr03_ou.circ`, схема генерируется скриптом `gen_pr03.py`). Модель 16-разрядная и содержит:

– регистры OutR, InpR, MDR, MAR, IR, AC, PC (запись по фронту CLK при разрешении от DC);

– мультиплексоры MS A и MS B (8 входов, коды по табл. 1, вход 7 — внешний «Ввод»);

– подсхему ALU — полное 16-разрядное АЛУ по табл. 3.1 (сумматор по схеме Мано A + Y + C, логический блок, сдвигатели, мультиплексоры выбора результата, флаги Z, S, C, V);

– дешифратор DC с входом разрешения E, мультиплексор MS M, ОЗУ 4K × 16 с адресом из MAR и регистр флагов.

Поля управляющего слова задаются входными пинами слева, в том же порядке, что и в табл. 3. Общий вид модели в начальном состоянии показан на рис. 1, подсхема АЛУ — на рис. 2.

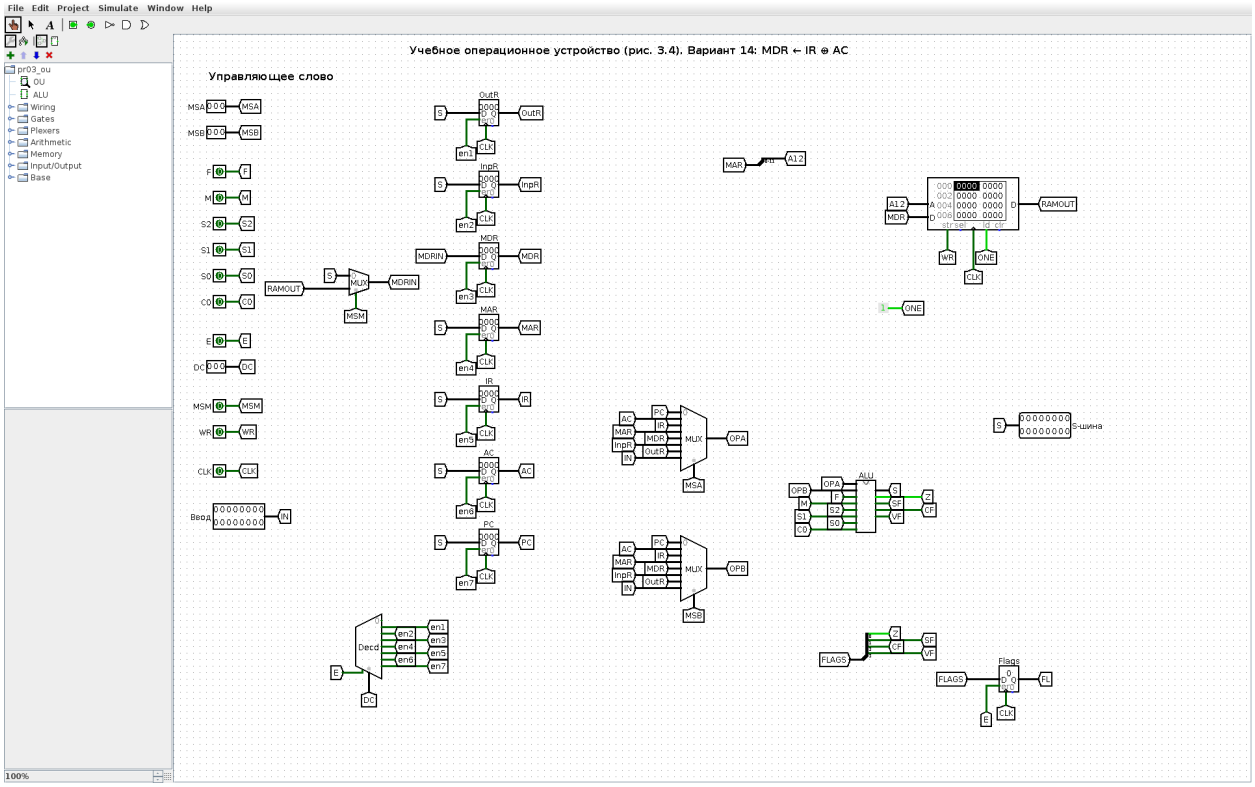


Рисунок 1 – Модель учебного ОУ в Logisim, начальное состояние

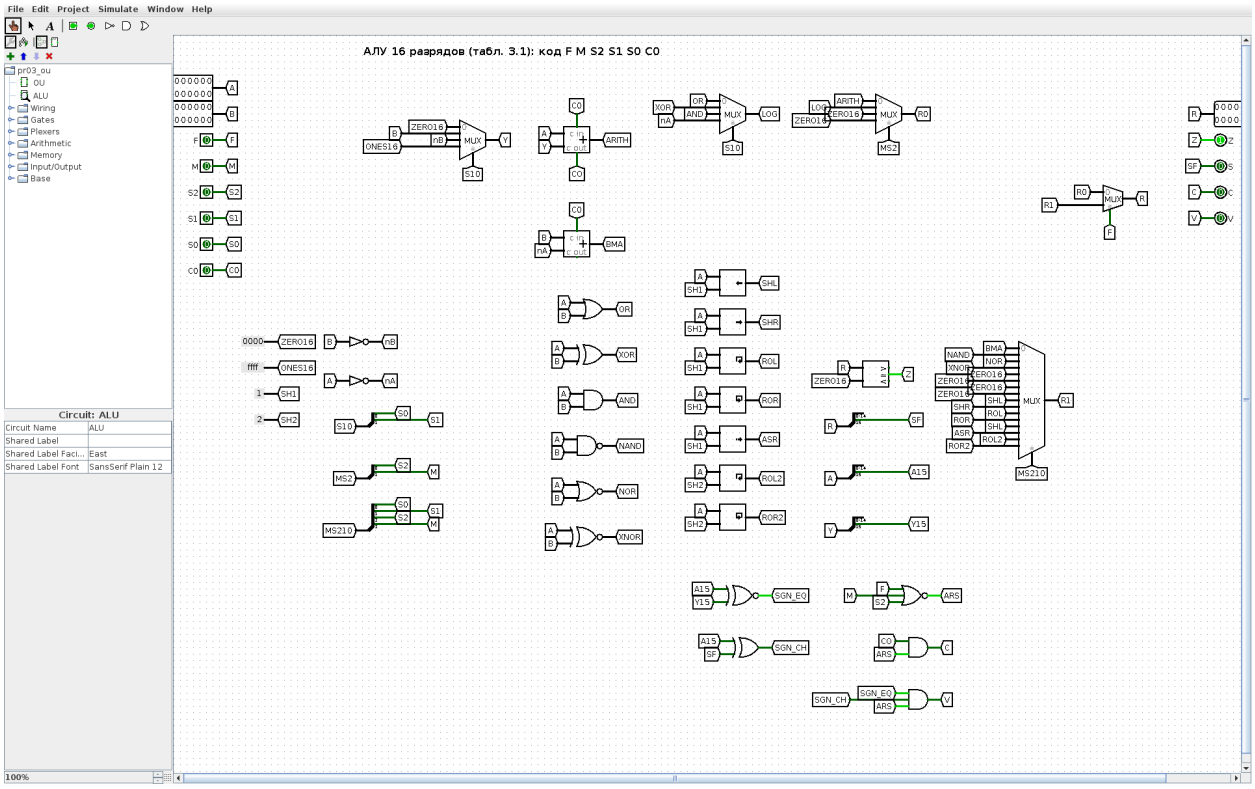


Рисунок 2 – Подсхема АЛУ (табл. 3.1)

Чтобы микрооперации было над чем работать, сначала в IR и AC заносятся произвольные значения через вход «Ввод» (две вспомогательные микрооперации IR ← Ввод и AC ← Ввод: MS(A) = 111, ALU = 000000 «передача A», DC = 1101 и 1110). В IR записано $5A3C_{16}$, в AC — $0FF0_{16}$ (рис. 3).

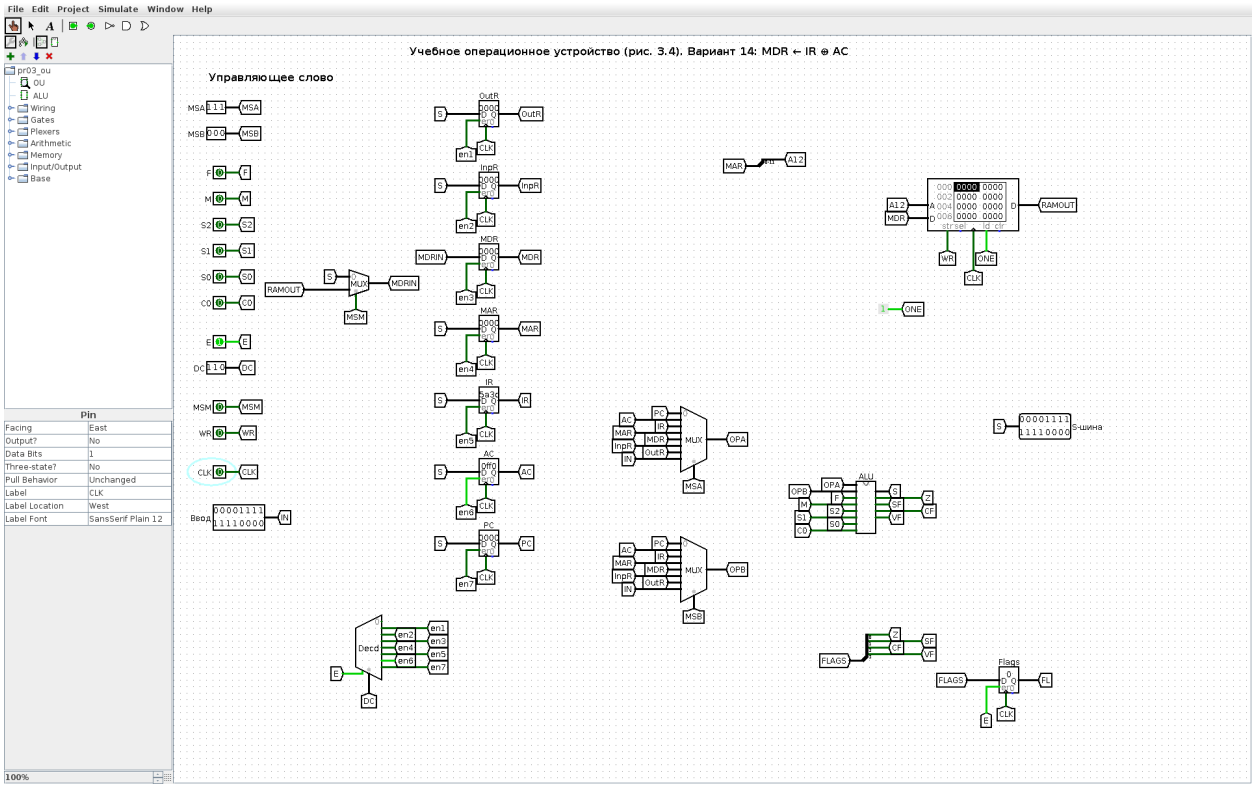


Рисунок 3 – Операнды загружены: IR = 5A3C, AC = 0FF0

Затем на пины выставляется управляющее слово варианта: MSA = 010, MSB = 001, F M S2 S1 S0 C = 001010, E = 1, DC = 011, MSM = 0, WR = 0. До тактового фронта результат уже присутствует на S-шине ($55CC_{16}$), дешифратор открывает только выход en3 — запись в MDR, но MDR ещё хранит 0000 (рис. 4).

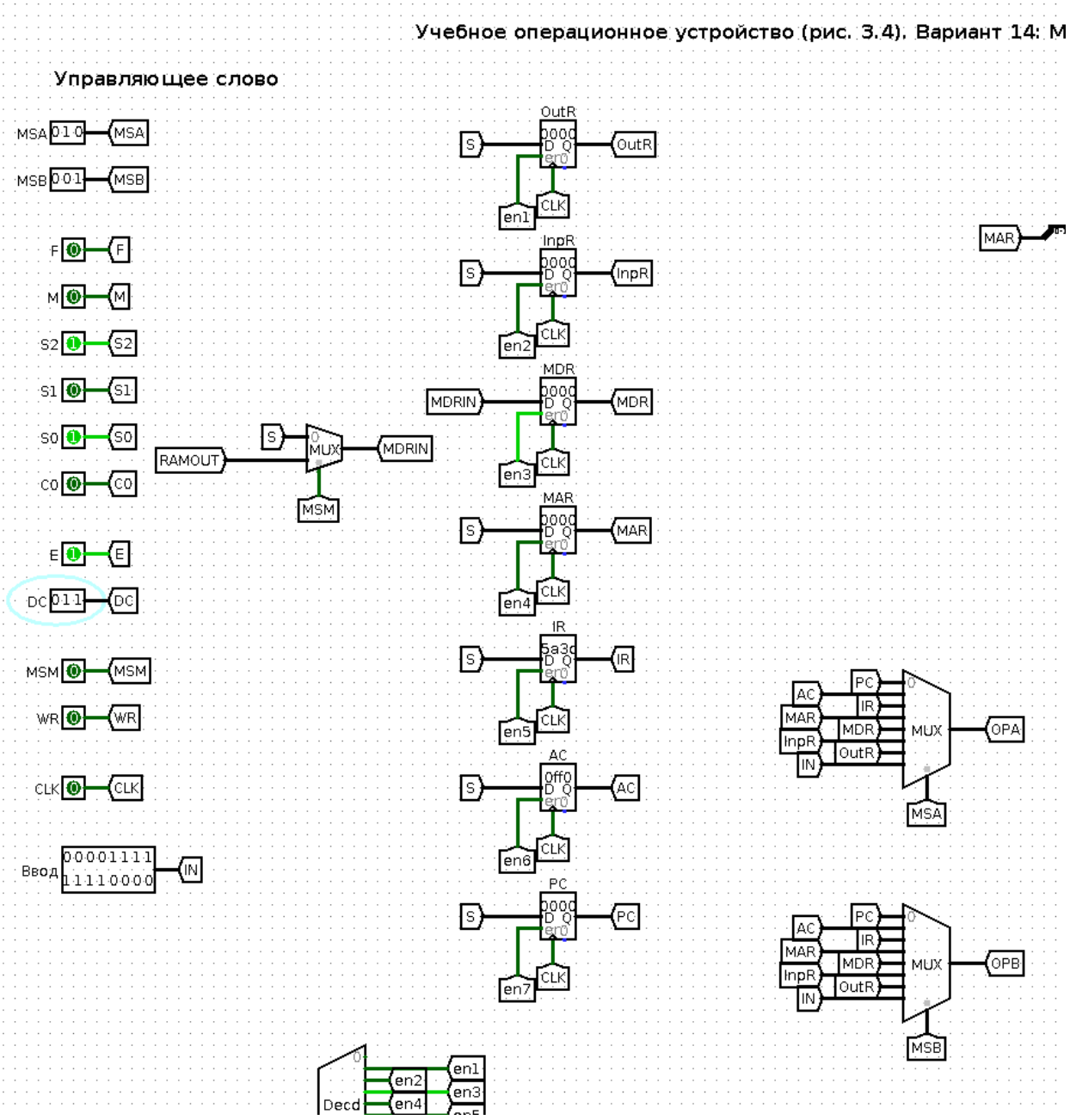


Рисунок 4 – Управляющее слово выставлено, до фронта CLK (активен en3 → MDR)

После фронта CLK (0 → 1 → 0) в MDR записывается $55CC_{16}$, остальные регистры не изменились (рис. 5, 6).

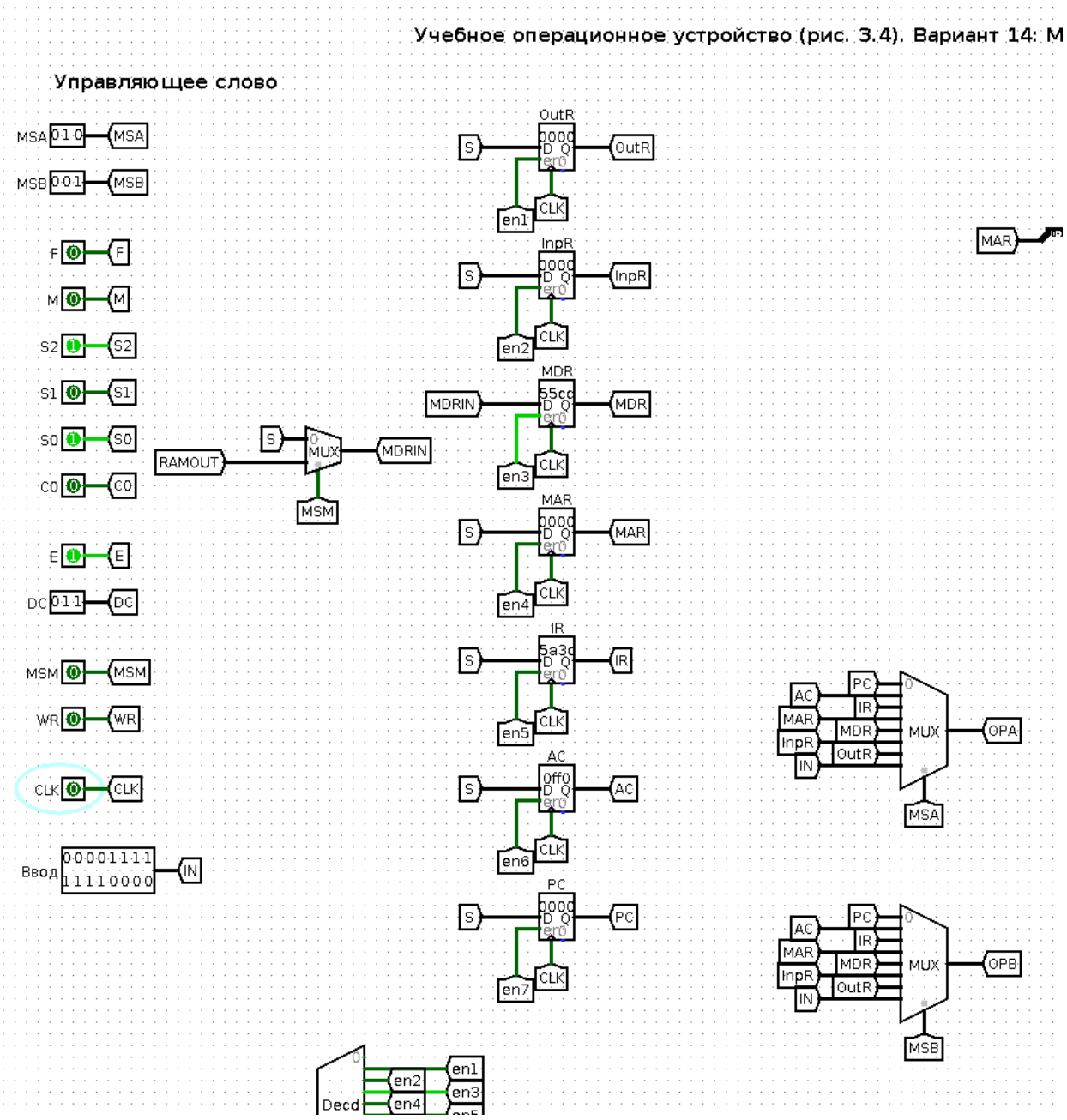


Рисунок 5 – После такта: MDR = 55CC, IR и AC сохранены

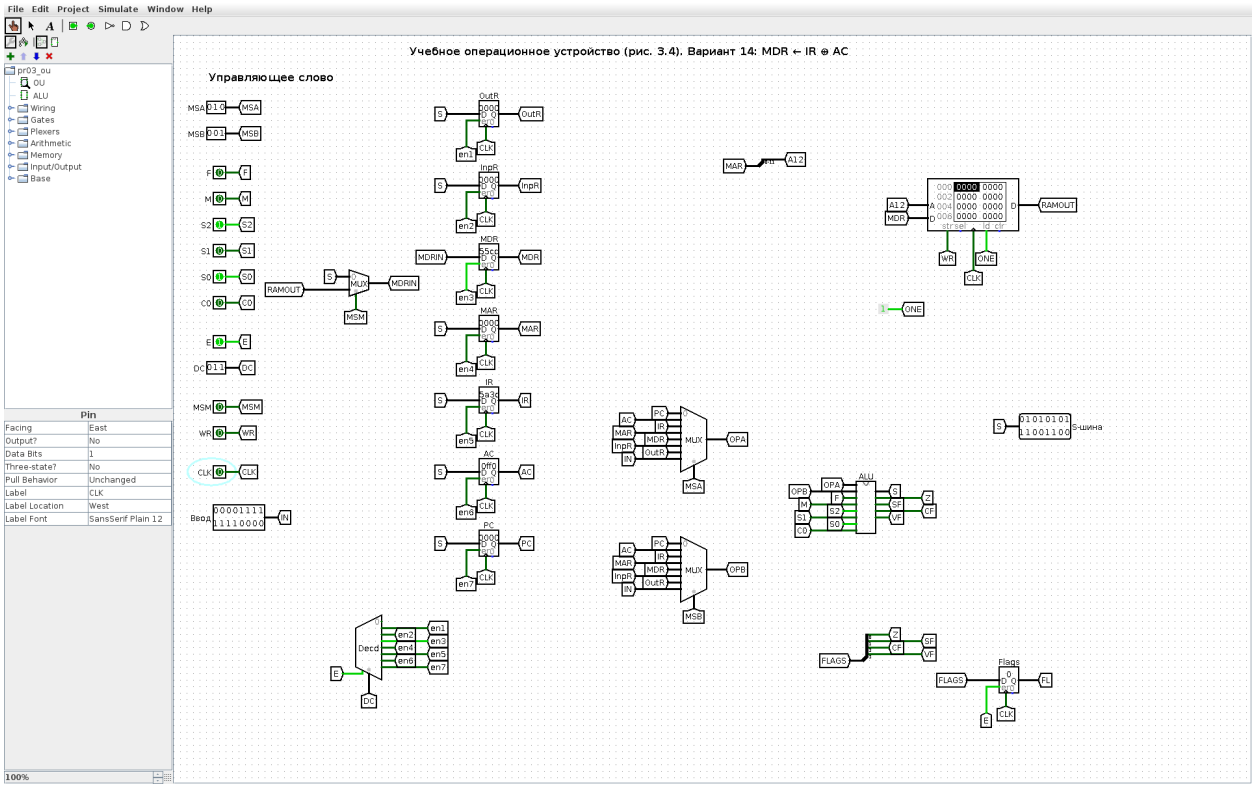


Рисунок 6 – Модель ОУ после выполнения MDR ← IR ⊕ AC (полное окно Logisim)

Проверка вручную приведена в табл. 4.

Таблица 4 – Проверка результата

Регистр	HEX	Двоичный код
IR	5A3C	0101 1010 0011 1100
AC	0FF0	0000 1111 1111 0000
IR ⊕ AC	55CC	0101 0101 1100 1100

Та же последовательность была прогнана в движке Logisim из командной строки (скрипт `tools/logisim/lsim.js`), результаты совпадают с GUI (рис. 7).

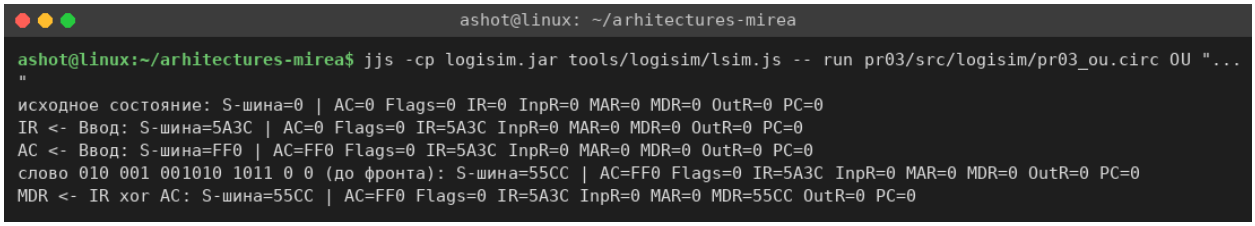


Рисунок 7 – Пошаговая проверка модели в движке Logisim

7 Как показать преподавателю

1. Открыть `pr03/src/logisim/pr03_ou.circ`, схема OU, инструмент «Палец» (Poke).

2. Ввод = 5A3C, MSA = 111, E = 1, DC = 101, щёлкнуть CLK дважды (0 → 1 → 0) — IR = 5A3C. Ввод = 0FF0, DC = 110, ещё такт — AC = 0FF0.

3. Выставить слово варианта: MSA = 010, MSB = 001, S2 = 1, S0 = 1 (остальные биты АЛУ 0), DC = 011, MSM = 0, WR = 0 — на S-шине 55CC.

4. Такт CLK — в MDR записывается 55CC, IR и AC не меняются.

ВЫВОДЫ

В ходе работы изучено учебное операционное устройство ЦП: регистры, мультиплексоры выбора операндов, дешифратор выбора приёмника, АЛУ с флагами. Для микрооперации MDR ← IR ⊕ AC составлено управляющее слово 010 | 001 | 001010 | 1011 | 0 | 0 ($112AC_{16}$): операнд A — IR (010), операнд B — AC (001), операция АЛУ «исключающее ИЛИ» (F = 0, M = 0, S2 S1 S0 = 101), запись в MDR (E = 1, 011), источник для MDR — АЛУ (MS(M) = 0), запись в память отсутствует (WR = 0).

Слово проверено на 16-разрядной модели ОУ в Logisim, построенной по рис. 3.4: при IR = 5A3C и AC = 0FF0 после такта в MDR получено 55CC, что совпадает с ручным расчётом. Модель показывает главное свойство микропрограммного управления: одно и то же «железо» выполняет разные микрооперации только за счёт разных управляющих слов.